طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA

تكليف كامپيوتري 1


طراحی و پیاده سازی یک فیلتر FIR به همراه درستی سنجی آن

نام و نام خانوادگی: سید صدرا قوامی

شماره دانشجویی: 810199474


● طراحی سخت افزاری:

همانطور که در صورت پروژه خواسته شده، میخواهیم برای پیادهسازی فیلتر FIR یک مسیرداده و کنترلر طراحی کنیم. قیود بیان شده توسط صورت پروژه این است که اولا باید از یک ضرب کننده و یک جمع کننده استفاده شود و ثانیا باید طراحی مسیرداده و کنترلر تا حد امکان pipeline شده باشد به صورتی که critical path به طرز قابل توجهی کوتاه باشد. طرح اولیه ای که به ذهن بنده رسید در شکل 1 نمایش داده شده است. این پیادهسازی یک ایراد قابل توجه دارد و آن هم این است که حتی با وجود قرار دادن رجیسترهای پایپلاین، همچنان critical path بسیار زیاد است زیرا یک ضرب کننده کامل که در یک سیکل کلاک مقدار خروجی را آماده میکند بین دو رجیستر قرار میگیرد و همانطور که میدانیم این باعث طولانی تر شدن critical path به طرز قابل توجهی میشود.

 


شکل 1: مسیرداده اولیه در نظر گرفته شده برای فیلتر FIR

پس در گام اول نیاز است تا ضرب کنندهای طراحی کنیم که خود pipeline باشد و critical path را array multiplier را array multiplier داشته باشد. به همین منظور، همان گونه که در شکل 2 به تصویر کشیده شده است، یک pipeline کرده ایم. تفاوتی که در نگاه اول به چشم می آید این است که به جای اینکه مانند سایر ضرب کننده های 4 بیتی دارای 4 طبقه full adder باشد، 7 طبقه FA دارد. علت این امر این است که full adder تا حد قابل توجهی کوتاه گردد. به بیان دیگر در طبقه 4 میتوانستیم cout حاصل از هر full adder را به بعدی منتقل کنیم اما این باعث ایجاد یک critical path به طول چهار adder می شد که مطلوب ما نیست و در این پیاده سازی حتی اگر دو عدد 1024 بیتی در هم ضرب شوند، همچنان طول critical path همان یک در این پیاده سازی خواهد ماند و فقط تعداد کلاک لازم برای محاسبه خروجی به واسطه افزایش تعداد طبقات، بیشتر خواهند شد.

 

مشکل دیگری که وجود دارد این است که array multiplier قادر به محاسبه ضرب اعداد علامتدار نیست و صرفا میتواند اعداد بدون علامت را محاسبه کند. روش حل به کار برده شده به این شکل است که اگر قرار است دو عدد 16 بیتی در هم ضرب شوند که هر دو نیز علامت دار هستند، کافی است این دو عدد را با توجه به روش دو عدد 16 بیتی در هم ضرب شوند که هر دو نیز علامت دار هستند، کافی است این دو عدد را با توجه به روش sign extension به دو عدد 32 بیتی تبدیل کنیم و با استفاده از یک array multiplier حاصل ضرب این دو عدد که 64 بیتی است را محاسبه کنیم و 25 بیت کم ارزش تر آن را به عنوان خروجی ضرب دو عدد 16 بیتی به کار بگیریم.


حال با در اختیار داشتن یک ضرب کننده که قادر است ضرب اعداد علامت دار را محاسبه کند و همچنین pipeline شده است، میتوانیم یک مسیرداده و کنترلر بهینهتر طراحی کنیم. مسیرداده نهایی در شکل 3 به تصویر کشیده شده است. این مسیرداده به صورت کامل pipeline شده است و به این صورت عمل میکند که ابتدا یک ورودی وارد آن میگردد و در رجیستر شماره 0 ذخیره میشود اما به این معنی نیست که دادههای قبلی از دست میروند بلکه در رجیسترهای بعدی لود میشوند تا در روند محاسبه مورد استفاده قرار گیرند. بعد از ورود داده جدید، مولتی پلکسر داده تازه وارد را انتخاب میکند و از طرف دیگر ضریب شماره صفر که باید در آن ضرب شود، از یک register file فراخوانی میشوند و هردوی این مقادیر در رجیستر pipe خغیره میشوند. در کلاک بعدی این دو ورودی وارد خطلوله ضرب کننده میشوند و باید تعداد قابل توجهی سیکل کلاک را منتظر بمانیم تا نتیجه این ضرب پس از طی کردن تمامی طبقات موجود در ضرب کننده به دست آید. از طرف دیگر، در طی تمامی این مدت، مسیرداده بیکار نمیماند و به واسطه pipeline بودن طراحی، داده های بعدی و ضریب مربوط به آن ها را یکی پس از دیگری میفرستد تا وارد ضرب کننده شوند و حاصلضرب آنها محاسبه گردد. سپس مقادیر محاسبه شده توسط ضرب کننده یکی پس از دیگری از آن خارج میشوند و توسط یک جمع کننده و یک رجیستر محاسبه شده توسط ضرب کننده میگردد. این تمام اتفاقی است که باید بیافتد تا مقدار خروجی به درستی محاسبه گردد. وظیفه کنترلر در این مدار برقراری روندی در مسیرداده است که منجر به ایجاد خروجی صحیح گردد.

 

شکل 3: مسیرداده نهایی برای پیادهسازی فیلتر FIR

برای پیادهسازی کنترلر دو روش وجود دارد، اول اینکه کنترلر بعد از اینکه به کمک یک counter هر داده و ضریب متناظر آن را در pipeline قرار داد، منتظر بماند تا تمامی این داده ها pipeline را طی کنند و خروجی به دست بیاید، آنگاه output valid را یک کند و آمادگی خود برای گرفتن داده جدید و محاسبه خروجی را اعلام کند. توجه کنید در طول این بازه، کنترلر باید سیگنال های کنترلی اعم از load result و load result را به طور مستقیم کنترل کند که این امر نیازمند شمارش های متعدد و state های زیادی در کنترلر است. اما روش دیگری وجود دارد که بسیار بهینه تر است. کنترلر میتواند سیگنال هایش را از طریق رجیستر های pipeline به طبقات بعدی منتقل کند. این ویژگی باعث میشود ،همانطور که در شکل 4 نمایش داده شده، کنترلر همراه داده ها و ضرایب سیگنال های کنترلی مربوط به هر کدام را همراه آنها بفرستد و پس از اتمام این فرآیند دیگر منتظر محاسبات آنها نشود بلکه به انتظار داده جدیدی بنشیند. در اینجا بنده پای یک سیگنال دیگر ایز به طراحی خود باز کرده ام اسم این سیگنال لحظه ای فعال میشود که دادهها وارد pipeline شده اند و سیگنال های کنترلی که شامل pipeline شده است که خروجی نهایی محاسبه گردد اما میتوان ورودی جدید را هنوات کرد و معطل این محاسبات نماند. سیگنال دسیگنال است که خروجی نهایی محاسبه گردد اما میتوان ورودی جدید را دریافت کرد و معطل این محاسبات نماند. سیگنال دسیگنال در و معطل این محاسبات نماند. سیگنال دسیگنال و است که خروجی نهایی محاسبه گردد اما میتوان ورودی جدید را

قبلی به دست دریافت کننده نرسیده است اما میتواند ورودی جدید را وارد کند تا روند محاسبات به طرز قابل توجهی سریعتر انجام گردد. در واقع به کمک این سیگنال میتوان کاری کرد که pipeline تنها برای تعداد بسیار کمی سیکل خالی بماند و دائما پر باشد که این روند باعث افزایش بازدهی به طرز قابل توجهی میگردد.

 

شكل 4: تصوير كنترلر طراحي فيلتر FIR

عملکرد کنترلر که در شکل 4 به تصویر کشیده شده است، تا حدودی در بخش های قبل توضیح داده شد. اما اجازه بدهید state به state نیز نگاهی به آن بیاندازیم. در initial state ، تمامی رجیستر های state نیز نگاهی به آن بیاندازیم. در مدار (غیر از رجیستر های pipeline) مقدار صفر را به خود میگیرند تا مدار آماده شروع محاسبات شود. در مدار state بعد که نام wait state برای آن انتخاب شده است، کنترلر منتظر ورودی جدید است و همانطور که میدانیم، آمدن داده جدید با یک شدن مقدار input valid همراه است به همین دلیل اگر مقدار biput valid میدانیم، آمدن داده جدید با یک شدن مقود به state بعدی میرود. در گام بعدی نیاز داریم تا ورودی حفر باشد در همین state میماند و اگر یک شود به state بعدی میرود. در مسیرداده ما این اتفاق تنها با یک شدن جدید لود شود و مقادیر قبلی یکی به سمت راست شیفت بخورد. در مسیرداده ما این اتفاق تنها با یک شدن سیگنال ایک میشود و از این حالت عبور سیگنال ایک میشود و از این حالت عبور میکند. در state بعد که نام calculation برای آن برگزیده شده است، کنترلر میخواهد همه داده ها و ضرایب میکند. در state بعد که نام calculation برای آن برگزیده شده است، کنترلر میخواهد همه داده ها و ضرایب

متناظر آنها را وارد خطالوله کند. همانطور که در بخش های قبلی به آن اشاره شد، این کار به کمک یک counter اتفاق میافتد که این counter وظیفه تولید سیگنال select مولتیپلکسر و همین طور آدرس رجیستر فایل را دارد. کنترلر در این state مقدار counter را با استفاده از inc_counter یک واحد زیاد میکند تا مقادیر جدید وارد خطلوله شوند. در کنار این موضوع load result را نیز یک میکند اما توجه کنید که این سیگنال به طور مستقیم به رجیستر مقصد متصل نمیشود بلکه باید تمام طول خطلوله را طی کند تا به رجیستر مقصد برسد. نکته مهم دیگر این است که کنترلر تا زمانی که cout مربوط به شمارنده یک نشده است در این state باقی میماند و به محض یک شدن این سیگنال، از این state گذر میکند. در state بعدی که در این output state نام دارد، سیگنال های output valid و clear counter یک میشوند تا مدار را آماده ورود داده جدیدی را wait state کنترلر را دوباره به wait state برمیگرداند که مدار انتظار داده جدیدی را میکشد.

توصیف به کمک Verilog:

حال که سخت افزار مورد نیاز برای تولید فیلتر FIR را طراحی کرده ایم، میتوانیم به کمک زبان توصیف سخت- افزاری Verilog آن را پیادهسازی کنیم. در این پیادهسازی، چند نکته رعایت شده که ذکر آنها خالی از لطف نیست. اول اینکه قطعاتی که در مسیرداده استفاده شده اند به صورت ماژول های جداگانه در فایل مختص به خودشان نوشته شده اند. دومین نکته این است که همه ماژول ها به صورت پارامتری پیادهسازی شده اند و میتوان با مقادیر مختلف از آنها instance گرفت. نکته آخر که میتوان به آن اشاره کرد این است که در اسم- گذاری ماژولها و سیم ها تلاش شده تا حد قابل قبولی دارای مفاهیم منطقی باشند و کاربری خود را بیان کنند. در ادامه بخشی از کدها که مهمترند را خواهیم دید.

```
assign x_reg[0] = x;
assign y_reg[0] = y;
assign control_regs[0] = control_signals_in;
assign carry_regs_output[0] = 0;
generate
         assign result_regs_output[0][2*WIDTH-1] = 1'b0;
          for (i=0; i<2*WIDTH-1; i=i+1) begin: bind_result_registers
                Pipe_register#(.WIDTH(2*WIDTH)) result_registers(.clk(clk), .rst(rst), .par_in(result_regs_input[i]), .par_out(result_regs_out)
                Pipe_register#(.WIDTH(CONTROL_SIGNALS_WIDTH)) control_registers(.clk(clk), .rst(rst), .par_in(control_regs[i]), .par_out(control_regs[i]), .par_out(control_
         end:bind_result_registers
          for(i=0; i<2*WIDTH-2; i=i+1)begin: bind_carry_registers
                   Pipe_register#(.WIDTH(WIDTH-1)) carry_registers(.clk(clk), .rst(rst), .par_in(carry_regs_input[i]), .par_out(carry_regs_out,
         end: bind_carry_registers
          for(i=0; i<WIDTH-1; i=i+1)begin: bind_x_y_registers
                   Pipe_register#(.WIDTH(WIDTH)) x_register(.clk(clk), .rst(rst), .par_in(x_reg[i]), .par_out(x_reg[i+1]));
                   Pipe_register#(.WIDTH(WIDTH)) y_register(.clk(clk), .rst(rst), .par_in(y_reg[i]), .par_out(y_reg[i+1]));
         end: bind_x_y_registers
          for(i=0; i<WIDTH; i=i+1)begin: AND_gates</pre>
                   assign result_regs_output[0][i] = x_reg[0][0] & y_reg[0][i];
         end: AND_gates
          for(i=WIDTH; i<2*WIDTH-1; i++)begin: result_propagation
                  assign result_regs_output[0][i] = x_reg[0][i-WIDTH+1] & y_reg[0][WIDTH-1];
          end: result_propagation
endgenerate
```

شکل 5 : کد مربوط به رجیسترهای pipeline در array multiplier

array multiplier در full adder شکل 6 : کد مربوط به


```
assign x[0] = inp;
             for(reg var=0; reg var < LENGHT; reg var = reg var+1)begin: input registers
                 Register #(.WIDTH(WIDTH)) inp_reg
                            (.par_in(x[reg_var]), .par_out(x[reg_var+1]), .clk(clk), .reset(reset), .load(load_input), .clear(clr_input));
33
             end: input_registers
         MUX #(.WIDTH(WIDTH), .INPUT_NUM(LENGHT)) multiplexer
              (.inputs(x[1:LENGHT]), .out_put(MUX_out), .select(counter_out));
         Counter #(.COUNT_NUM(LENGHT)) cnt
                  (.clk(clk), .reset(reset), .counter(counter_out), .increament(inc_counter), .clear(clr_counter), .Co(counter_co));
         Register_files #(.WIDTH(WIDTH), .LENGTH(LENGHT)) reg_file
                         (.address(counter_out), .out_put(coeffs));
         Pipe_register #(.WIDTH(WIDTH)) mux_out_reg (.clk(clk), .rst(reset), .par_in(MUX_out), .par_out(mult_in2));
         Pipe_register #(.WIDTH(WIDTH)) coeff_reg(.clk(clk), .rst(reset), .par_in(coeffs), .par_out(mult_in1));
         Pipe_register #(.WIDTH(3)) control_reg(.clk(clk), .rst(reset), .par_in(control_reg_in), .par_out(control_reg_out));
         Signed_multiplier #(.WIDTH(WIDTH), .CONTROL_SIGNALS_WIDTH(3)) multiplier(.clk(clk), .rst(reset), .x(mult_in1), .y(mult_in2),
                              .result(mult out), .control signals in(control reg out), .control signals out(control signals mult out));
         assign adder_in = { (OUTPUT_WIDTH-2*WIDTH){mult_out[2*WIDTH-1]}} , mult_out];
         Adder #(.INPUT_WIDTH(OUTPUT_WIDTH), .OUTPUT_WIDTH(OUTPUT_WIDTH)) adder
                (.input_1(adder_in), .input_2(result), .out_put(adder_out));
         Register #(.WIDTH(OUTPUT_WIDTH)) result_reg
                   (.par_in(adder_out), .par_out(result), .clk(clk), .reset(reset), .load(control_signals_mult_out[0]), .clear(control_signals_mult_out[0]), .clear(control_signals_mult_out[0])
         assign output_valid_out = control_signals_mult_out[2];
```

شكل 7: كد مربوط به datapath


```
reg[2:0] present_state, next_state;
always@(posedge clk, posedge reset)begin
    if(reset)begin
        present_state <= INITIAL_STATE;</pre>
   else begin
        present state <= next state;</pre>
always@(present_state, input_valid, counter_co)begin
   case(present_state)
        INITIAL_STATE: next_state <= WAIT_STATE;</pre>
        WAIT STATE: next state <= input valid ? LOADING STATE : WAIT STATE;
        LOADING_STATE: next_state <= CALCULATION_STATE;</pre>
        CALCULATION_STATE: next_state <= counter_co ? OUTPUT_STATE : CALCULATION_STATE;
        OUTPUT_STATE: next_state <= WAIT_STATE;
        default: next state <= INITIAL STATE;</pre>
always@(present_state)begin
    {clr_input, load_input, clr_result, load_result, clr_counter, inc_counter, output_valid, ready_for_input} = 8'b0;
    case(present state)
        INITIAL_STATE: {clr_counter, clr_result, clr_input} = 3'b111;
        WAIT_STATE: {clr_result, ready_for_input} = 2'b11;
        LOADING_STATE: load_input = 1'b1;
        CALCULATION STATE: {load result, inc counter} = 2'b11;
        OUTPUT_STATE: {clr_counter, output_valid} = 2'b11;
        default: {clr_input, load_input, clr_result, load_result, clr_counter, inc_counter, output_valid, ready_for_input} = 8'b0;
end
```

• صحتسنجی مدار طراحی شده:

بعد از پیاده سازی این طراحی با استفاده از وریلاگ، باید به کمک نوشتن testbench از صحت طراحی خود مطمئن شویم. به همین منظور ابتدا از فیلتر طراحی شده با عرض ورودی 16 بیت و طول 64 یک نمونه در مطمئن شویم. به همین منظور ابتدا از فیلتر طراحی شده با عرض ورودی 16 بیت و طول 64 یک نمونه در مدنظر میدهیم و منتظر میمانیم. سپس داده های موجود در فایل "inputs.txt" مدنظر میدهیم و منتظر میمانیم تا خروجی آن محاسبه شود که با یک شدن output valid از این امر باخبر میشویم و به محض رخ دادن این اتفاق مقدار خروجی به دست آمده را با مقدار موجود در فایل "کسان بود، به معنی مقایسه میکنیم. در این لحظه اگر خروجی به دست آمده در ماژول با مقدار موجود در فایل یکسان بود، به معنی درستی خروجی و در غیر این صورت ماژول محاسبات را به درستی انجام نداده است. این عملیات را در یک حلقه for قرار میدهیم تا بتوانیم بار ها این کار را تکرار کنیم و به ازای ورودی های متفاوت، از درستی خروجی ماژول اطمینان پیدا کنیم. به علاوه در این تست بنچ خروجی های ماژول در یک فایل با نام "FIR_output.txt" نوشته میشود تا بتوانیم آن را به کد متلب "play_output.m" بدهیم و فایل صوتی بدون نویز را بشنویم. در ادامه تعدادی از شکل موج ها و تصاویر مربوط به این تست بنچ را مشاهده خواهید کرد.

 

شكل 9 : قرار دادن اولين ورودى با يك كردن input valid

 

شكل 10: محاسبه اولين خروجي و فعال شدن سيگنال output valid

```
$readmemb("inputs.txt", inputs);
   $readmemb("outputs.txt", expected_values);
   #10 clk <= ~clk;
initial begin
   output_file = $fopen("FIR_output.txt");
      input_valid = 1'b0;
   #5 reset = 1'b0;
   for(int i=0; i<100; i++)begin
       #60 FIR_input = inputs[i];
            input_valid = 1'b1;
       #40 input_valid = 1'b0;
       @(posedge output_valid)begin
            $fwrite(output_file, "%b\n", FIR_output);
            if(FIR_output != expected_values[i])begin
                $display("Error in sample %d \n the output is : %b and the expected output is : %b", i+1, FIR_output, expected_value
           else begin
                $display("pass sample %d \n the output is : %b and the expected output is : %b", i+1, FIR_output, expected_values[i
   $fclose(output_file);
   #20 $stop;
```

شكل 11: بخش اصلى كد تست بنچ

```
pass sample
the output is: 00000000000000100111100101000100010000 and the expected output is: 000000000000100111110010100010001
pass sample
                  8.0
the output is: 000000000000000010110110001011011010101 and the expected output is: 0000000000001001101101101101101101001
pass sample
                  81
82
pass sample
              0000000000001101101101010101010111111 and the expected output is: 00000000000100011101101010101011111
the output is :
pass sample
the output is: 0000000000000000001000011101000101011 and the expected output is: 00000000000010000100001110100010111
pass sample
the output is
              0000000000000111011000011111100101000 and the expected output is : 000000000000111011000011111100101000
pass sample
              0000000000000110100101110000010110010 and the expected output is: 0000000000001101001011110000010110010
 the output is
pass sample
                  86
              0000000000000110000101111001000010000 and the expected output is: 000000000000110000101111001000010000
the
    output is
pass sample
the output is
             : 00000000000010111000100010011011000 and the expected output is : 000000000000101110001000010011011000
                  88
pass sample
the output is
              00000000000001010101010110110011101 and the expected output is: 000000000000101010101001110110011101
pass sample
                  89
pass sample
                  90
              0000000000000010001110101011111010100011 and the expected output is: 0000000000000100011111010100011
the output is
pass sample
the output is: 0000000000000011111000100100100111111 and the expected output is: 00000000000001111100010010011011111
pass sample
              000000000000111011000010101101100100 and the expected output is: 0000000000000111011000010101100100
the output is
pass sample
the output is: 000000000000000011011101011110001001011 and the expected output is: 000000000000011011101011110001001011
pass sample
              00000000000011010100011111000000001 and the expected output is: 0000000000001101101000111111000000001
the output is
pass sample
the output is
              00000000000011100100001111000101100 and the expected output is : 00000000000011100100001111001011100
pass sample
the output is
              000000000000001001101110111100110101 and the expected output is: 0000000000000100101110111100110101
              000000000000001001101101101101101101100100 and the expected output is: 00000000000001001101101101101101100100
the output is
                  98
the output is
              0000000000000100111100100000110001000 and the expected output is: 000000000000100111100100000110001000
                  99
pass sample
the output is
              00000000000000100100011100001000011100 and the expected output is: 00000000000010100011100001000011100
pass sample
                 100
            the output is
```

• صحتسنجی به کمک assertion:

در این بخش میخواهیم با استفاده از قابلیت هایی که assertion در اختیار ما قرار میدهد، مدار خود را تست کنیم. شایان ذکر است که ماژولی با عرض ورودی 16 بیت و طول 5 بیت تحت تست قرار گرفته است.

شکل 12: تصویر چهار assertion که برای تست این ماژول نوشته شده است

```
for transition between loading and calculation states in controller
sequence high_co_in_calculation_state;
    (filter.control.present state == filter.control.CALCULATION STATE) and filter.counter co;
sequence low_co_in_calculation_state;
   (filter.control.present state == filter.control.CALCULATION STATE) and (filter.counter co == 1'b0);
sequence calculation_state_to_output;
    high_co_in_calculation_state ##1 filter.control.present_state == filter.control.OUTPUT_STATE;
sequence calculation state to itself;
    low_co_in_calculation_state ##1 filter.control.present_state == filter.control.CALCULATION_STATE;
property loading_and_calculation_state;
   @(posedge clk) (filter.control.present_state == filter.control.LOADING_STATE) |=> calculation_state_to_output or calculation_state
loading_to_calculation_state: assert property(loading_and_calculation_state) begin
    display(stime,,,"\t me \mnPASS: transition between loading and calculating state");
else begin
    $display($stime,,,"\t\time %m\nPASS: transition between loading and calculating state");
end
```

شکل 13: تصویر پنجمین assertion که دارای چندین sequence است و برای تست controller نوشته شده

```
# PASS: transition from loading to calculation state
               time test assertion.loading to calculation state
# PASS: transition between loading and calculating state
             time test assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
              time test_assertion.Clear_result
        190
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
        230
              time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
        250
               time test_assertion.loading_to_calculation_state
# PASS: transition between loading and calculating state
              time test assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
        350
              time test_assertion.Clear_result
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
             time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
        410 time test assertion.loading to calculation state
# PASS: transition between loading and calculating state
             time test assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
        510
             time test assertion.Clear result
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
        550
              time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
        570
               time test assertion.loading to calculation state
# PASS: transition between loading and calculating state
              time test assertion.counter
        630
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
        670
              time test assertion.Clear result
PASS: finish calculation -> waiting for new data
        710
              time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
               time test assertion.loading to calculation state
# PASS: transition between loading and calculating state
              time test_assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
              time test_assertion.Clear_result
```

شكل 14: نتيجه assertion بخش اول

```
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
             time test assertion.Clear result
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
             time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
             time test_assertion.loading_to_calculation_state
       1050
 PASS: transition between loading and calculating state
             time test assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
       1150
            time test_assertion.Clear_result
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
              time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
              time test assertion.loading to calculation state
       1210
PASS: transition between loading and calculating state
       1270
             time test assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
             time test assertion.Clear result
       1310
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
       1350 time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
       1370 time test assertion.loading to calculation state
# PASS: transition between loading and calculating state
       1430
             time test_assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
             time test assertion.output valid pipeline
Pipeline works correctly
       1470
              time test_assertion.Clear_result
# PASS: finish calculation -> waiting for new data
              time test assertion.Loading
# PASS: transition from loading to calculation state
       1530
              time test assertion.loading to calculation state
PASS: transition between loading and calculating state
       1590 time test assertion.counter
# PASS: Counter cout has been asserted after 5 clock cycle
             time test assertion.output valid pipeline
       1610
# Pipeline works correctly
             time test assertion.Clear result
```

شكل 15: نتيجه assertion بخش دوم

• سنتز:

○ عرض 8 بیت و طول 50:

Slow Model Fmax Summary					
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note	
1	233.21 MHz	233.21 MHz	clk		

شكل 16: بيشترين فركانس كارى براى عرض 8 بيت و طول 50

Flow Summary Flow Status Successful - Fri Oct 20 22:55:32 2023 Quartus II 64-Bit Version 13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition Revision Name Top-level Entity Name FIR filter Family Cyclone II Device EP2C35F672C6 Timing Models 1,381 / 33,216 (4 %) Total logic elements Total combinational functions 955 / 33,216 (3 %) Dedicated logic registers 1,074 / 33,216 (3 %) Total registers Total pins 35 / 475 (7 %) Total virtual pins Total memory bits 148 / 483,840 (< 1 %) Embedded Multiplier 9-bit elements 0 / 70 (0%) Total PLLs 0/4(0%)

شكل Flow summary : 17 براى عرض 8 بيت و طول 50

Anal	ysis & Synthesis Resource Usage Summary	
	Resource	Usage
1	Estimated Total logic elements	1,383
2		
3	Total combinational functions	954
4	■ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	4 input functions	481
2	3 input functions	32
3	<=2 input functions	441
5		
6	■ Logic elements by mode	
1	normal mode	908
2	arithmetic mode	46
7		
8	■ Total registers	1074
1	Dedicated logic registers	1074
2	I/O registers	0
9		
10	I/O pins	35
11	Total memory bits	148
12	Embedded Multiplier 9-bit elements	0
13	Maximum fan-out node	clk
14	Maximum fan-out	1079
15	Total fan-out	6658
16	Average fan-out	3.22

شكل Resource : 18 هاى استفاده شده براى عرض 8 بيت و طول 50

Slow Model Fmax Summary					
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note	
1	168.1 MHz	168.1 MHz	clk		

شكل 19: بيشترين فركانس كارى براى عرض 16 بيت و طول 50

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Oct 20 23:11:08 2023
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	FIR
Top-level Entity Name	FIR_filter
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	4,039 / 33,216 (12 %)
Total combinational functions	2,179 / 33,216 (7 %)
Dedicated logic registers	3,502 / 33,216 (11 %)
Total registers	3502
Total pins	59 / 475 (12 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	1,108 / 483,840 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

شكل Flow summary : 20 براى عرض 16 بيت و طول

Anal	ysis & Synthesis Resource Usage Summary	
	Resource	Usage
1	Estimated Total logic elements	4,041
2		
3	Total combinational functions	2178
4	■ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	4 input functions	1272
2	3 input functions	42
3	<=2 input functions	864
5		
6	■ Logic elements by mode	
1	normal mode	2108
2	arithmetic mode	70
7		
8	■ Total registers	3502
1	Dedicated logic registers	3502
2	I/O registers	0
9		
10	I/O pins	59
11	Total memory bits	1108
12	Embedded Multiplier 9-bit elements	0
13	Maximum fan-out node	clk
14	Maximum fan-out	3523
15	Total fan-out	18550
16	Average fan-out	3.22

Slow Model Fmax Summary						
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note		
1	185.15 MHz	185.15 MHz	clk			

شكل 22: بيشترين فركانس كارى براى عرض 8 بيت و طول 100

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Oct 20 23:16:49 2023
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	FIR
Top-level Entity Name	FIR_filter
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	2,024 / 33,216 (6 %)
Total combinational functions	1,600 / 33,216 (5 %)
Dedicated logic registers	1,468 / 33,216 (4 %)
Total registers	1468
Total pins	36 / 475 (8 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	948 / 483,840 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

شكل 23 : Flow summary براى عرض 8 بيت و طول 100

Anal	ysis & Synthesis Resource Usage Summary	
	Resource	Usage
1	Estimated Total logic elements	2,022
2		
3	Total combinational functions	1599
4	▲ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	4 input functions	717
2	3 input functions	29
3	<=2 input functions	853
5		
6	▲ Logic elements by mode	
1	normal mode	1547
2	arithmetic mode	52
7		
8	■ Total registers	1468
1	Dedicated logic registers	1468
2	I/O registers	0
9		
10	I/O pins	36
11	Total memory bits	948
12	Embedded Multiplier 9-bit elements	0
13	Maximum fan-out node	clk
14	Maximum fan-out	1481
15	Total fan-out	10068
16	Average fan-out	3.23

Slow Model Fmax Summary					
	Fmax	Restricted Fmax	Clock Name	Note	
1	171.35 MHz	171.35 MHz	clk		

شکل 25 : بیشترین فرکانس کاری برای عرض 16 بیت و طول 100

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Fri Oct 20 23:24:49 2023
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	FIR
Top-level Entity Name	FIR_filter
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	5,392 / 33,216 (16 %)
Total combinational functions	3,524 / 33,216 (11 %)
Dedicated logic registers	4,304 / 33,216 (13 %)
Total registers	4304
Total pins	60 / 475 (13 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	1,908 / 483,840 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

شكل Flow summary : 26 براى عرض 16 بيت و طول 100

Anal	ysis & Synthesis Resource Usage Summary	
	Resource	Usage
1	Estimated Total logic elements	5,386
2		
3	Total combinational functions	3523
4	■ Logic element usage by number of LUT inputs	
1	4 input functions	1815
2	3 input functions	43
3	<=2 input functions	1665
5		
6	■ Logic elements by mode	
1	normal mode	3451
2	arithmetic mode	72
7		
8	■ Total registers	4304
1	Dedicated logic registers	4304
2	I/O registers	0
9		
10	I/O pins	60
11	Total memory bits	1908
12	Embedded Multiplier 9-bit elements	0
13	Maximum fan-out node	clk
14	Maximum fan-out	4325
15	Total fan-out	25555
16	Average fan-out	3.23

شکل Resource : 28 های استفاده شده برای عرض 8 بیت و طول 100

جدول 1: مقايسه تعداد resource ها و فركانس بيشينه كارى براى 4 حالت مختلف سنتز

WIDTH	LENGTH	MAX	Total	Total Logic
		frequency	registers	elements
8	50	233 MHZ	1074	1383
16	50	168 MHZ	3502	4041
8	100	185 MHZ	1468	2022
16	100	171 MHZ	4304	5386

در این بخش میخواهیم نتایج حاصل از سنتز کردن فیلتر FIR را بررسی کنیم. همانطور که انتظار داشتیم در حالتی عرض ورودی 8 بیت و طول 50 است هم کمترین تعداد Logic element و رجیستر استفاده میشود و هم بیشترین فرکانس کاری ممکن را داریم. در این حالت اگر عرض ورودی را به 16 بیت برسانیم شاهد افزایش قابل توجه تعداد resource های مورد استفاده و همچنین کاهش چشم گیر فرکانس کاری بیشینه مدار هستیم. حال اگر نتایج به دست آمده از سنتز با عرض ورودی 8 بیت و طول 100 را مشاهده کنیم متوجه میشویم که نسبت به حالت ابتدایی logic element و رجیسترهای بیشتری مصرف کرده است و فرکانس کاری مدار بسیار نسبت به بیان آمده است اما این تغییرات نسبت به تغییرات حاصل از افزایش عرض ورودی بسیار کمتر است. به بیان دیگر، با افزایش عرض بیت ورودی شاهد رشد چشمگیرتری در تعداد resource های مورد استفاده هستیم نسبت به حالتی که طول فیلتر را زیاد میکنیم.